مصدر هذا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

الأجوبة

تمرين1:

-I

-1 $HInd + H_2O \rightarrow Ind^- + H_3O^+$.

-2

أ- $\tau = \frac{x_{éq}}{x_{\max}} = \frac{[H_3O^+]V}{C_0V} = \frac{10^{-pH}}{C_0}$

ب- $\tau = \frac{10^{-4,18}}{2,90.10^{-4}} = 0,23$ إذن التفاعل محدود.

-3

أ- $K_A = \frac{[Ind^-]_{éq}[H_3O^+]_{éq}}{[HInd]_{éq}}$

ب- $K_A = \frac{[H_3O^+]^2}{C_0 - [H_3O^+]} = \frac{C_0^2\tau^2}{C_0 - C_0\tau} = \frac{C_0\tau^2}{1-\tau}$

-4 $K_A = 1,99.10^{-5}$ و $pK_A = -\log K_A = 4,70$

-5 الكاشف هو أخضر البروموكريزول.

-II

-1 $HCOOH + HO^- \rightarrow HCOO^- + H_2O$

-2 قبل التكافؤ المتفاعل المحد هو HO^- و بعده $HCOOH$

-3 عند التكافؤ $C_1V_A = C_BV_{BE} \Rightarrow C_1 = \frac{C_BV_{BE}}{V_A} = \frac{1.10^{-2} * 22,4}{20} = 1,12.10^{-2}\ mol.L^{-1}$

-4 بمأن $C_1V_1 = C_0V_0$

فإن $C_0 = \frac{C_1V_1}{V_0} = 0,224\ mol.L^{-1}$

-5 أحمر الكريزول لأن pH_E تنتمي إلى منطقة إنعطافه.

تمرين2:

-1 و ذلك انطلاقا من معاينة تغيرات التوتر بين مربطي الموصل الأومي لأن $i(t) = \frac{u_{r'}(t)}{r'}$.

-2 $u_L + u_{r'} = E \Rightarrow L\frac{di}{dt} + ri + r'i = E \Rightarrow L\frac{di}{dt} + Ri = E \Rightarrow \frac{L}{R}\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R}$

-3

أ- $\frac{di}{dt} = A\alpha e^{-\alpha t} \Rightarrow \frac{L}{R}A\alpha e^{-\alpha t} + A - Ae^{-\alpha t} = \frac{E}{R} \Rightarrow Ae^{-\alpha t}(\frac{L}{R}\alpha - 1) = \frac{E}{R} - A$

هذه العلاقة صحيحة $\forall t$ و $A \neq 0$ إذن $A = \frac{E}{R}$ و $\alpha = \frac{1}{L/R} = \frac{1}{\tau}$

ب- A تمثل شدة التيار الكهربائي في الدارة في النظام الدائم.

-4 $\tau = 2\ ms$.

-5

أ- $I_0 = \frac{E}{R}$ و $I_0 = 100\ mA$.

ب- $R = \frac{E}{I_0} = \frac{6}{0,1} = 60\ \Omega$.

ت- $L = \tau * R = 2.10^{-3} * 60 = 0,12\ H$.

ث- $r' = \frac{u_{r'}(\max)}{I_0} = \frac{5}{0,1} = 50\Omega$ و $r = R - r' = 10\Omega$

-6 $E_J = \frac{1}{2}LI_0^2 = \frac{1}{2} * 0,12 * (0,1)^2 = 6.10^{-4}\ J$.

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com

مصدر هدا الملف هو موقع مدارسي : Madarisy.com

تمرين3:

1- نظام شبه دوري.

2- تبدد الطاقة بمفعول جول.

3- $u_L + u_C = 0 \Rightarrow L\frac{di}{dt} + ri + u_C = 0 \Rightarrow LC\frac{d^2u_C}{dt^2} + rC\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$.

4- $T = 60\ ms$ و $E = 6\ V$.

5- $L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C} = 0{,}4\ H$.

6- $E_T(0) = E_e(0) + E_m(0) = \frac{1}{2}CE^2 + 0 = \frac{1}{2} * 220.10^{-6} * 36 = 3{,}96.10^{-3}\ J$

$E_T(T) = E_e(T) + E_m(T) = \frac{1}{2}Cu_C{}^2 + 0 = \frac{1}{2} * 220.10^{-6} * 16 = 1{,}76.10^{-3}\ J$

7- $E_J = E_T(0) - E_T(T) = 2{,}2.10^{-3}\ J$.

8- و ذلك بإضافة مولد يزود الدارة بتوتر $u_g = ri$.

من إعداد: الأستاذ أحمد الكدوح

للحصول على المزيد قم بزيارة الموقع : Madarisy.com